
 



# Лабораторная работа 5 (Мультиплексор)

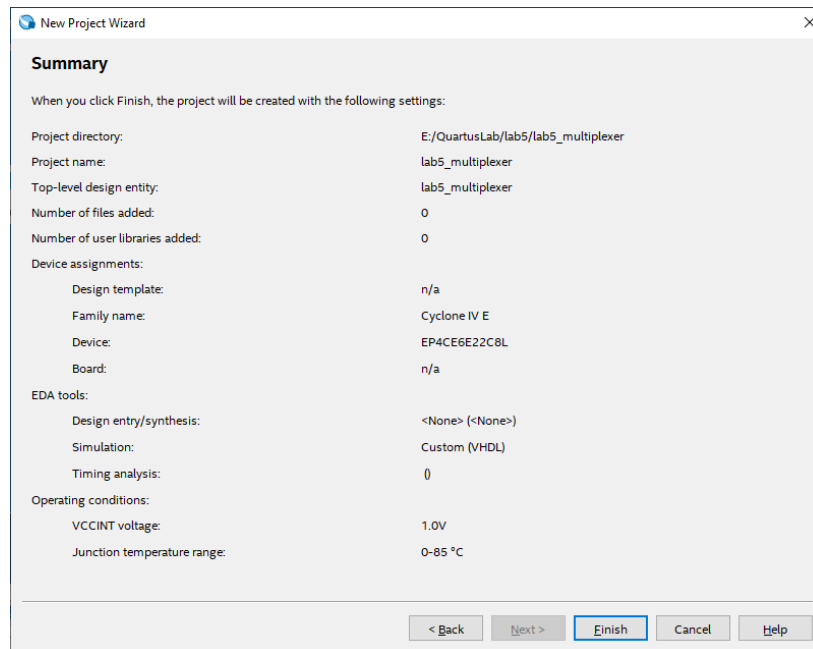

1. Создаем пустой проект с такими же параметрами как и лабораторная №1



2. Выбираю свой вариант

 

3. Создаем **Verilog HDL File** , **Block Diagram/Schematic File** , **VHDL File** и в разделе **Verification/Debugging File** выбираем **University Program VwF** и заполняем их кодом

```

module multiplexer_Verilog (
    input X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7,
    input A1, A2, A4,
    input EZ,
    output reg Y0, Y1
);

always @(*) begin
    if (EZ == 1) begin
        Y0 = 1'bz;
        Y1 = 1'bz;
    end else begin
        case ({A1, A2, A4})
            3'b000: begin
                Y0 = X0;
                Y1 = ~X0;
            end
            3'b001: begin
                Y0 = X1;
                Y1 = ~X1;
            end
            3'b010: begin
                Y0 = X2;
                Y1 = ~X2;
            end
            3'b011: begin
                Y0 = X3;
                Y1 = ~X3;
            end
            3'b100: begin
                Y0 = X4;
                Y1 = ~X4;
            end
            3'b101: begin
                Y0 = X5;
                Y1 = ~X5;
            end
            3'b110: begin
                Y0 = X6;
                Y1 = ~X6;
            end
        endcase
    end
end

```

```

        end
        3'b111: begin
            Y0 = X7;
            Y1 = ~X7;
        end
        default: begin
            Y0 = 0;
            Y1 = 1;
        end
    endcase
end
end
endmodule

```

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity multiplexer_VHDL is
    Port (
        X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 : in STD_LOGIC;
        A1, A2, A4 : in STD_LOGIC;
        EZ : in STD_LOGIC;
        Y0, Y1 : out STD_LOGIC
    );
end multiplexer_VHDL;

architecture Behavioral of multiplexer_VHDL is
begin
    process (X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, A1, A2, A4, EZ)
        variable sel : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0); -- Изменено имя на s
    begin
        sel := A1 & A2 & A4;
        Y0 <= '0';
        Y1 <= '1';

        if EZ = '0' then
            case sel is
                when "000" =>
                    Y0 <= X0;
                    Y1 <= not X0;
            end case;
        end if;
    end process;
end architecture Behavioral;


```

```


        when "001" =>
            Y0 <= X1;
            Y1 <= not X1;
        when "010" =>
            Y0 <= X2;
            Y1 <= not X2;
        when "011" =>
            Y0 <= X3;
            Y1 <= not X3;
        when "100" =>
            Y0 <= X4;
            Y1 <= not X4;
        when "101" =>
            Y0 <= X5;
            Y1 <= not X5;
        when "110" =>
            Y0 <= X6;
            Y1 <= not X6;
        when "111" =>
            Y0 <= X7;
            Y1 <= not X7;
        when others =>
            Y0 <= '0';
            Y1 <= '1';
    end case;
else
    Y0 <= 'Z';
    Y1 <= 'Z';
end if;
end process;
end Behavioral;

```

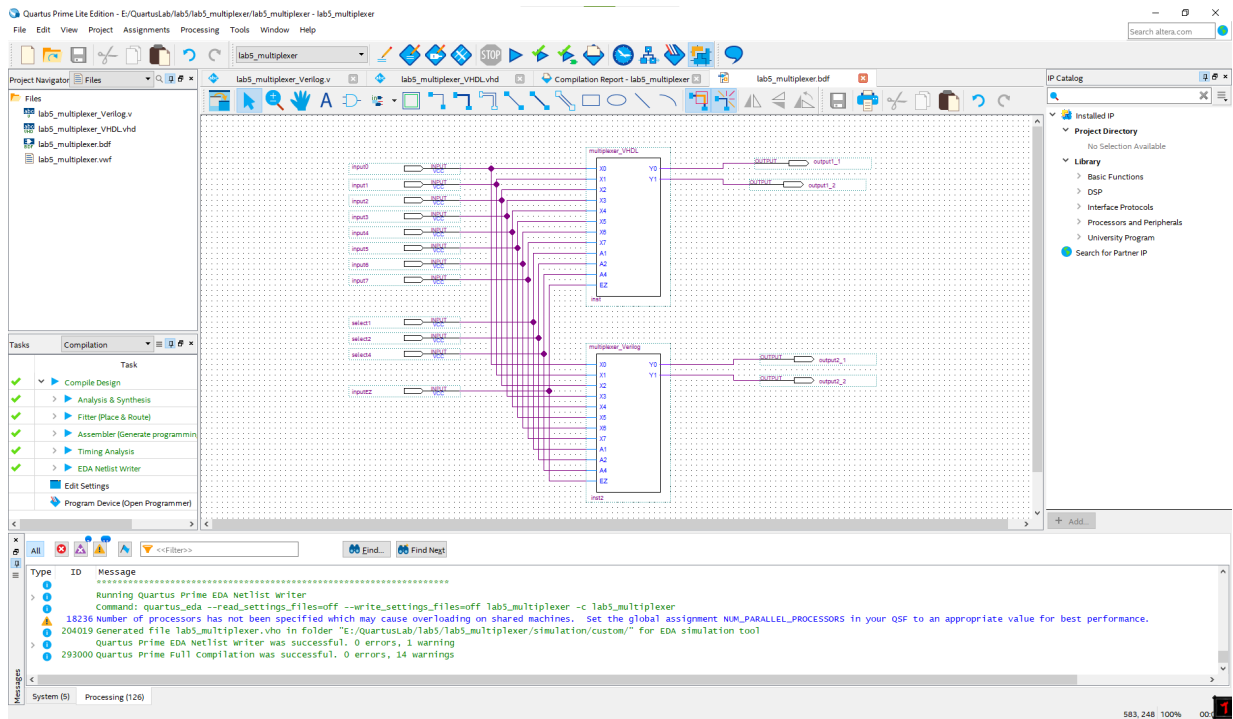
#### 4. Компилируем их и добавляем на Block файл



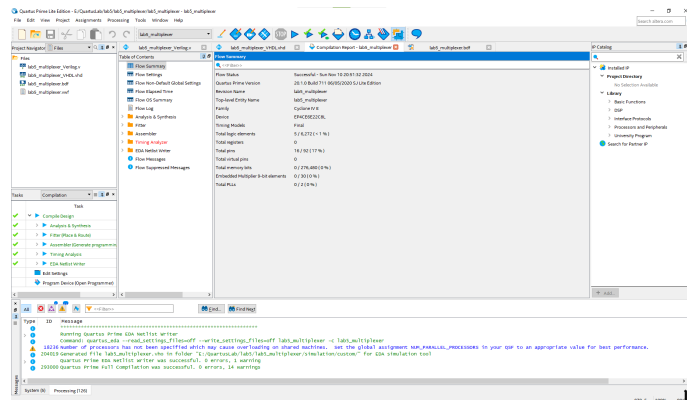
5. Отправляем нашу схему на верхний уровень и запускаем компиляцию проекта, ждем успешного завершения.



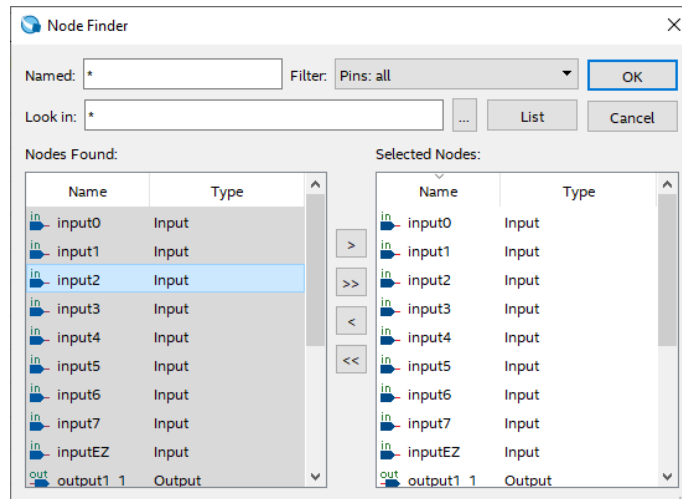
6. На странице добавления узлов в модуляцию ищем все наши узлы и добавляем их



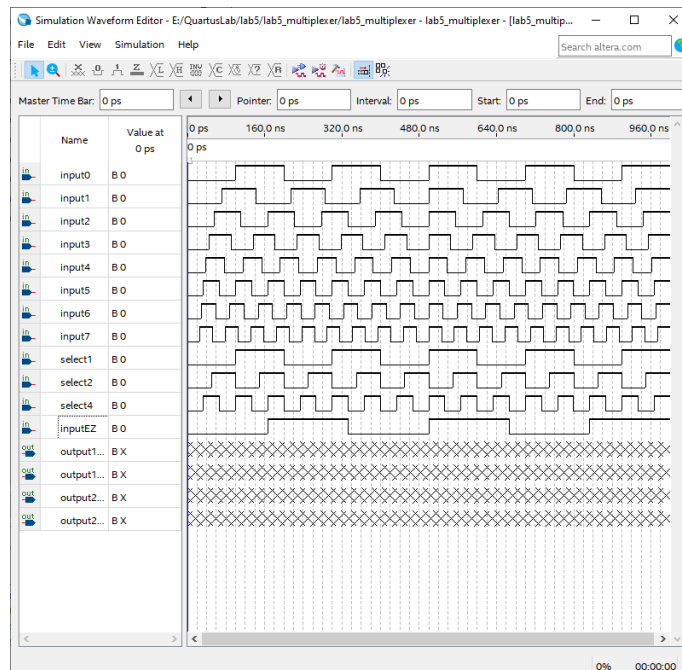
7. Для каждого узла выставляем разную частоту от 1 до 15 MHz



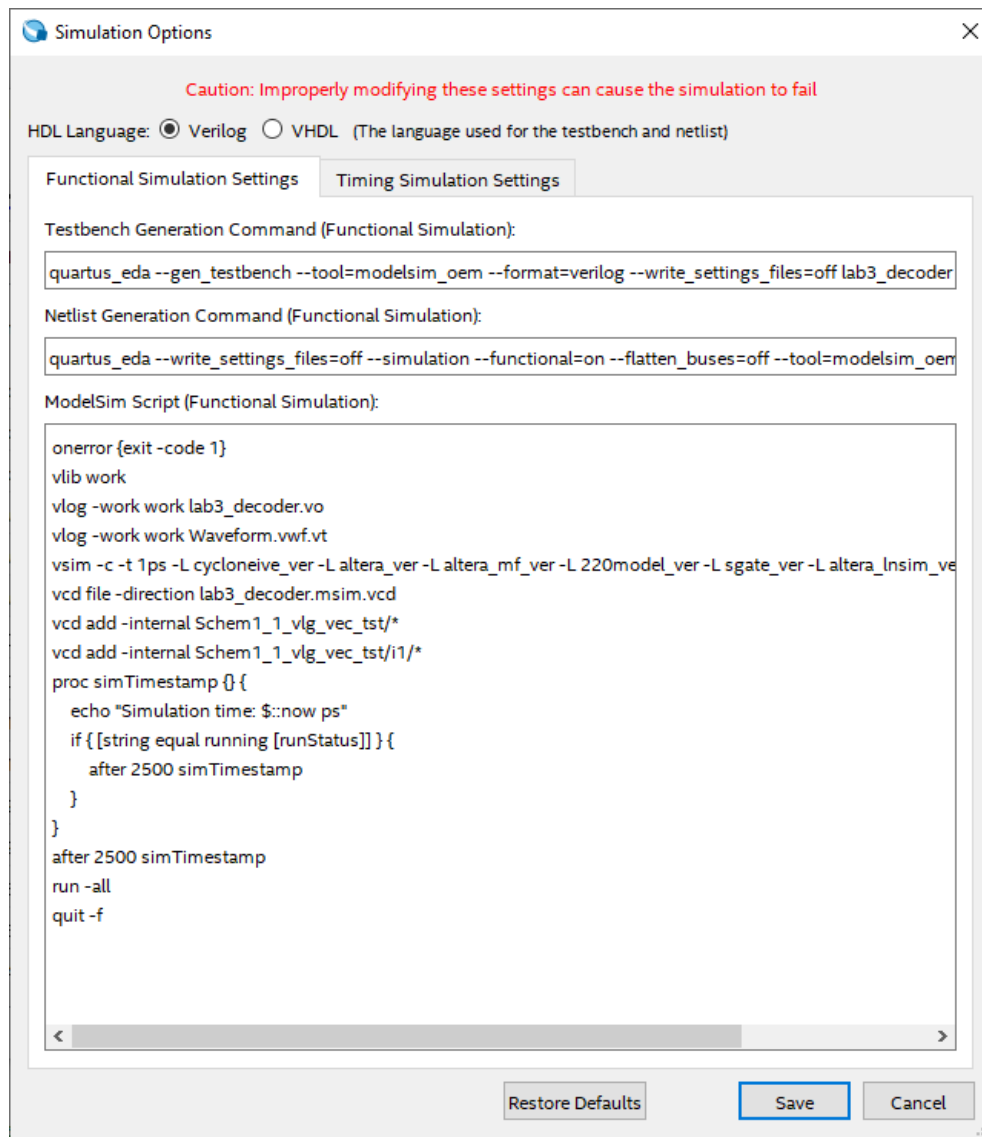8. Удаляем `-novopt` из параметров модуляции



## 9. Проверяем результат

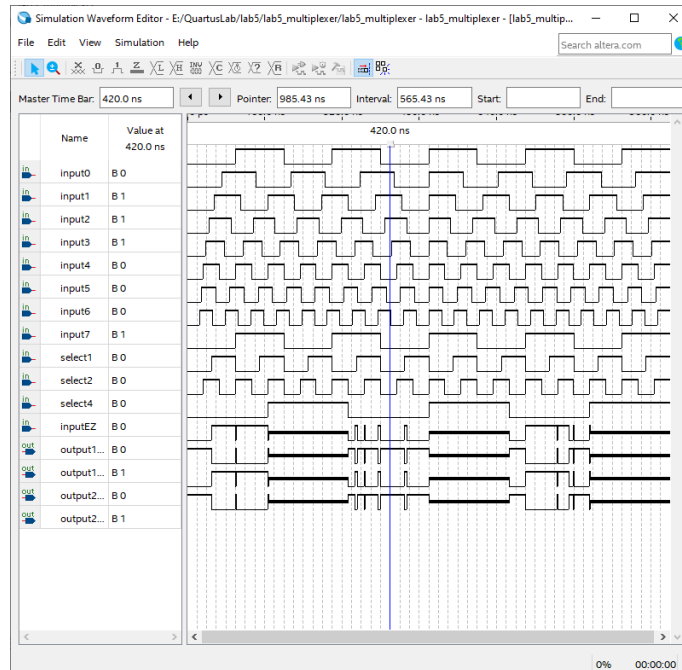

Сверяем с таблицей истинности

EZ	A1	A2	A4	Y0	Y1
1	X	X	X	Z	Z
0	0	0	0	X0	~X0
0	0	0	1	X1	~X1
0	0	1	0	X2	~X2
0	0	1	1	X3	~X3
0	1	0	0	X4	~X4
0	1	0	1	X5	~X5
0	1	1	0	X6	~X6
0	1	1	1	X7	~X7