 


Лабораторная работа 4 (Шифратор)



Цель


Ознакомиться с примерами шифраторов. Написать на языках VHDL и SystemVerilog программу для заданного вариантом шифратора.

Задание


Реализовать на языке VHDL и SystemVerilog шифратор, предложенный вариантом.

Выполнение

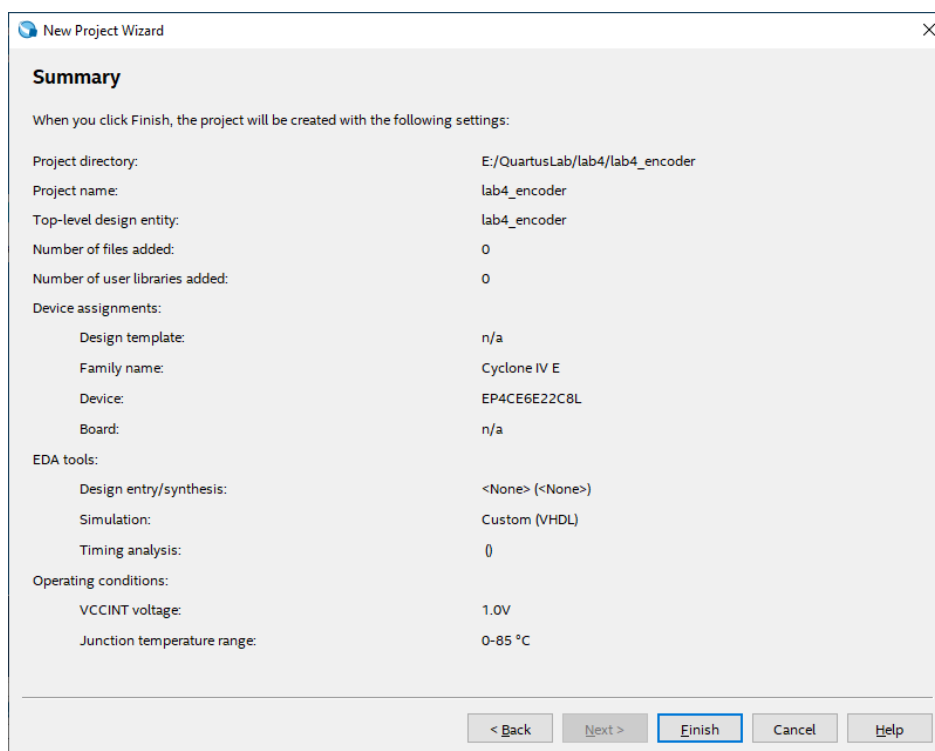1. Создаем пустой проект с такими же параметрами как и лабораторная №1



2. Выбираю свой вариант

 

3. Создаем Verilog HDL File , Block Diagram/Schematic File , VHDL File и в разделе Verification/Debugging File выбираем University Program VWF и заполняем их кодом

```
module encoder_Verilog (  
    input A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8,  
    output reg Y0, Y1, Y2, Y3, Y4  
);  
    always @(*) begin  
        Y0 = 1'b0;  
        Y1 = 1'b0;  
        Y2 = 1'b0;  
        Y3 = 1'b0;  
        Y4 = 1'b0;  
  
        if (~A0) begin  
            {Y4, Y3, Y2, Y1, Y0} = 5'b00000;  
        end  
        else if (~A1) begin  
            {Y4, Y3, Y2, Y1, Y0} = 5'b00001;  
        end  
        else if (~A2) begin  
            {Y4, Y3, Y2, Y1, Y0} = 5'b00010;  
        end  
    end
```

```

        else if (~A3) begin
            {Y4, Y3, Y2, Y1, Y0} = 5'b00011;
        end
        else if (~A4) begin
            {Y4, Y3, Y2, Y1, Y0} = 5'b00100;
        end
        else if (~A5) begin
            {Y4, Y3, Y2, Y1, Y0} = 5'b00101;
        end
        else if (~A6) begin
            {Y4, Y3, Y2, Y1, Y0} = 5'b00110;
        end
        else if (~A7) begin
            {Y4, Y3, Y2, Y1, Y0} = 5'b00111;
        end
        else if (~A8) begin
            {Y4, Y3, Y2, Y1, Y0} = 5'b01000;
        end
        else begin
            {Y4, Y3, Y2, Y1, Y0} = 5'b10000;
        end
    end
endmodule

```

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity encoder_VHDL is
    Port (
        A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 : in STD_LOGIC;
        Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 : out STD_LOGIC
    );
end encoder_VHDL;

architecture Behavioral of encoder_VHDL is

```


```

begin
  process (A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8)
  begin
    Y0 <= '0';
    Y1 <= '0';
    Y2 <= '0';
    Y3 <= '0';
    Y4 <= '0';


    if (not A0 = '1') then
      Y0 <= '0'; Y1 <= '0'; Y2 <= '0'; Y3 <= '0'; Y4 <= '0';
    elsif (not A1 = '1') then
      Y0 <= '1'; Y1 <= '0'; Y2 <= '0'; Y3 <= '0'; Y4 <= '0';
    elsif (not A2 = '1') then
      Y0 <= '0'; Y1 <= '1'; Y2 <= '0'; Y3 <= '0'; Y4 <= '0';
    elsif (not A3 = '1') then
      Y0 <= '1'; Y1 <= '1'; Y2 <= '0'; Y3 <= '0'; Y4 <= '0';
    elsif (not A4 = '1') then
      Y0 <= '0'; Y1 <= '0'; Y2 <= '1'; Y3 <= '0'; Y4 <= '0';
    elsif (not A5 = '1') then
      Y0 <= '1'; Y1 <= '0'; Y2 <= '1'; Y3 <= '0'; Y4 <= '0';
    elsif (not A6 = '1') then
      Y0 <= '0'; Y1 <= '1'; Y2 <= '1'; Y3 <= '0'; Y4 <= '0';
    elsif (not A7 = '1') then
      Y0 <= '1'; Y1 <= '1'; Y2 <= '1'; Y3 <= '0'; Y4 <= '0';
    elsif (not A8 = '1') then
      Y0 <= '0'; Y1 <= '0'; Y2 <= '0'; Y3 <= '1'; Y4 <= '0';
    else
      Y0 <= '0'; Y1 <= '0'; Y2 <= '0'; Y3 <= '0'; Y4 <= '1';
    end if;
  end process;
end Behavioral;

```

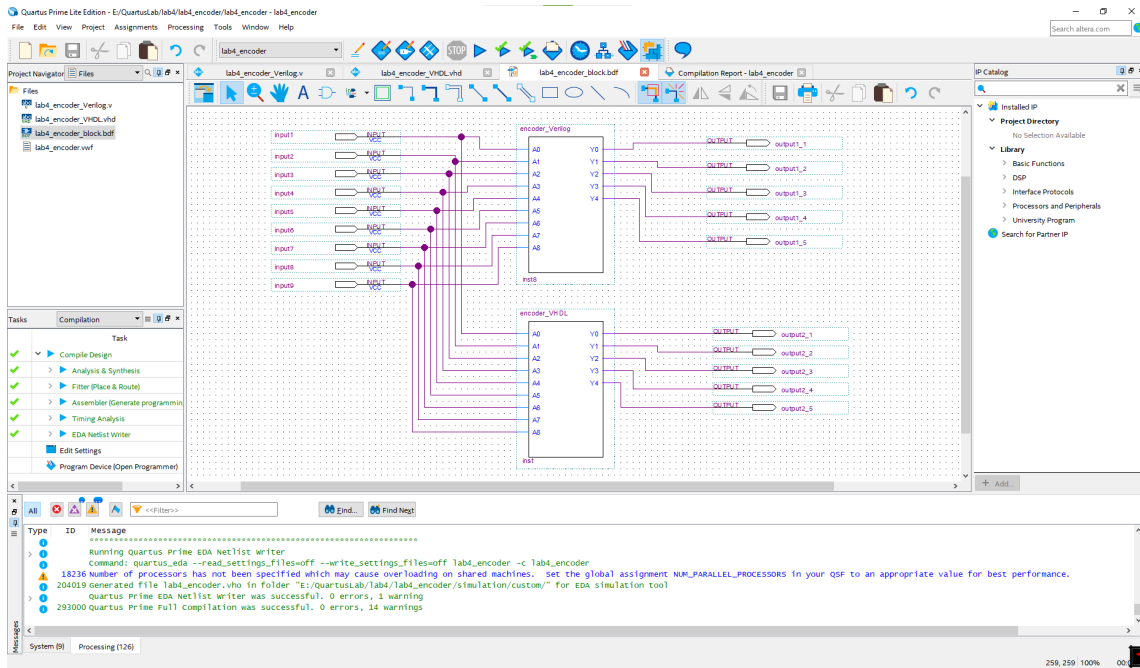
4. Компилируем их и добавляем на Block файл



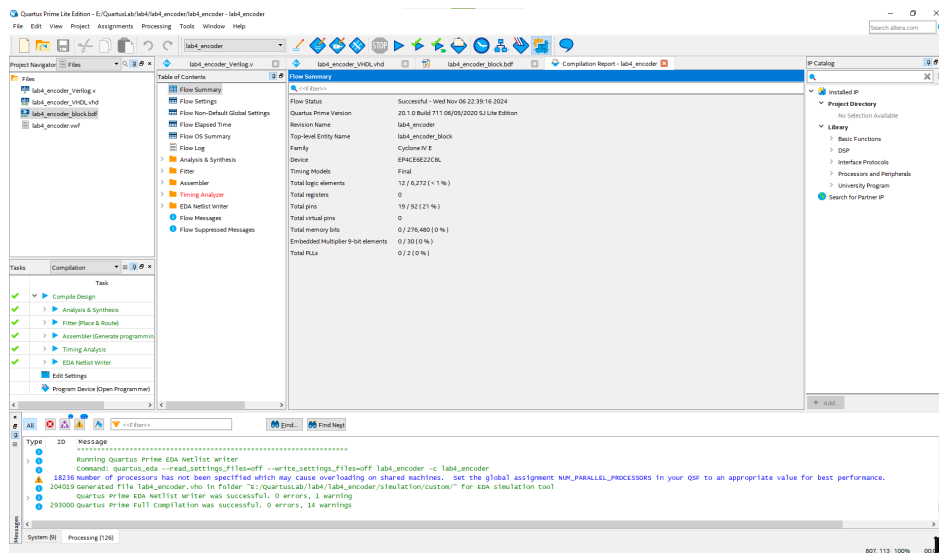
5. Отправляем нашу схему на верхний уровень и запускаем компиляцию проекта, дожидаясь успешного завершения.



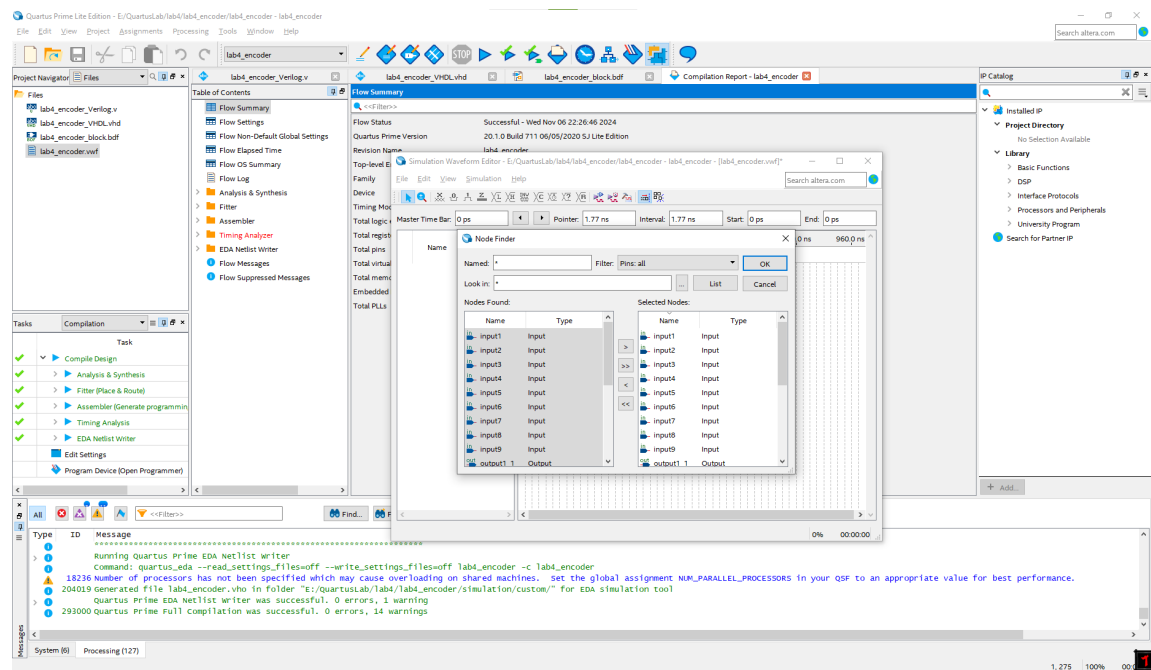
6. На странице добавления узлов в модуляцию ищем все наши узлы и добавляем их



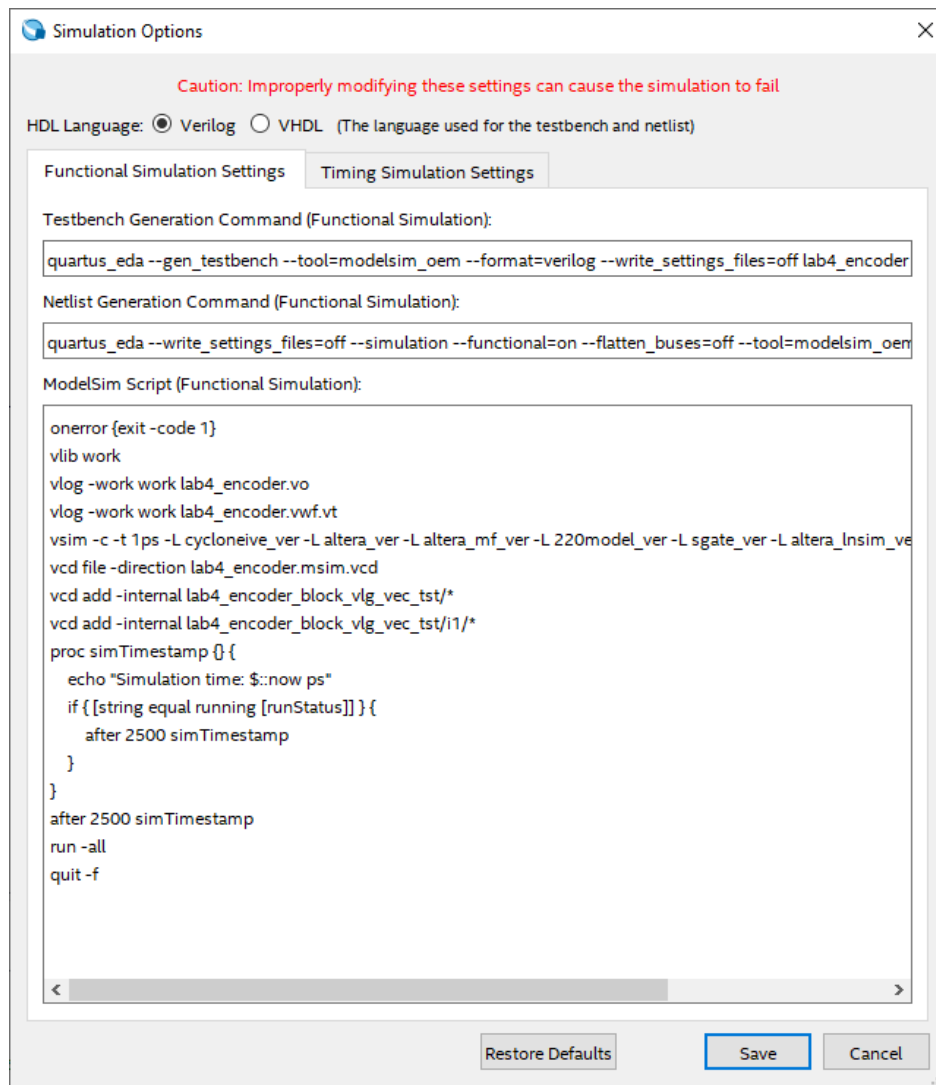7. Убираем **novopt** из параметра оптимизации и запускаем симуляцию



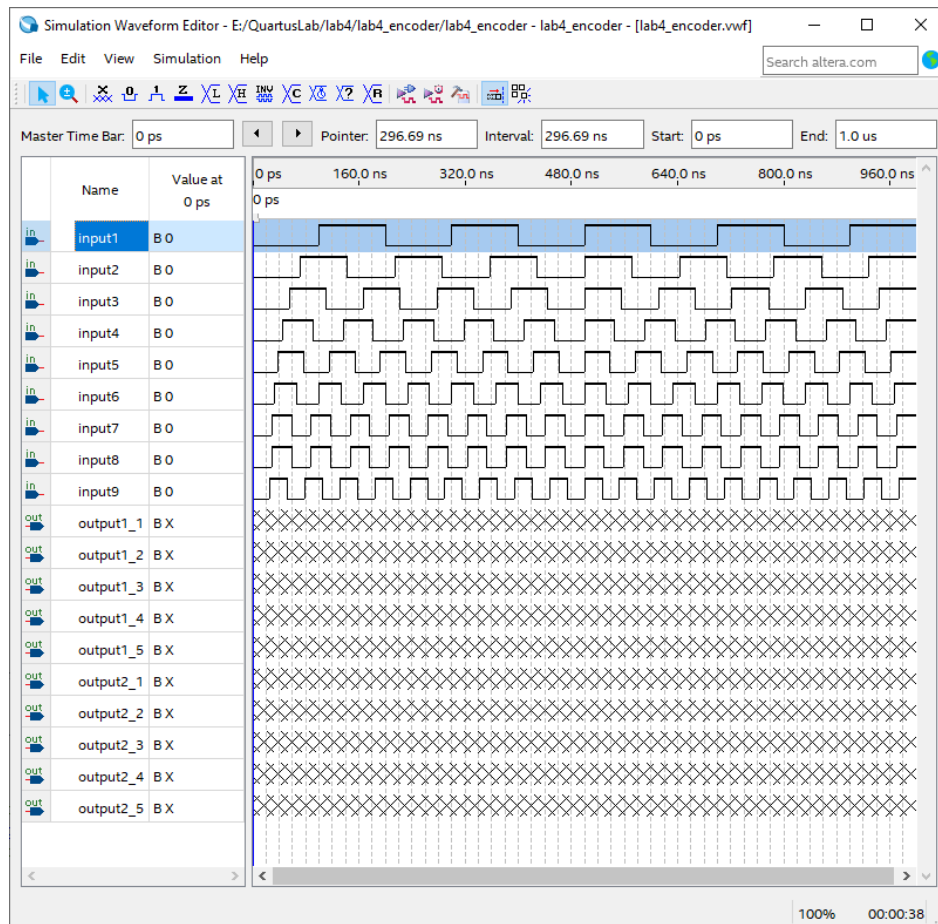8. Для каждого узла выставляем разную частоту от 15 до 5 MHz



9. Проверяем результат

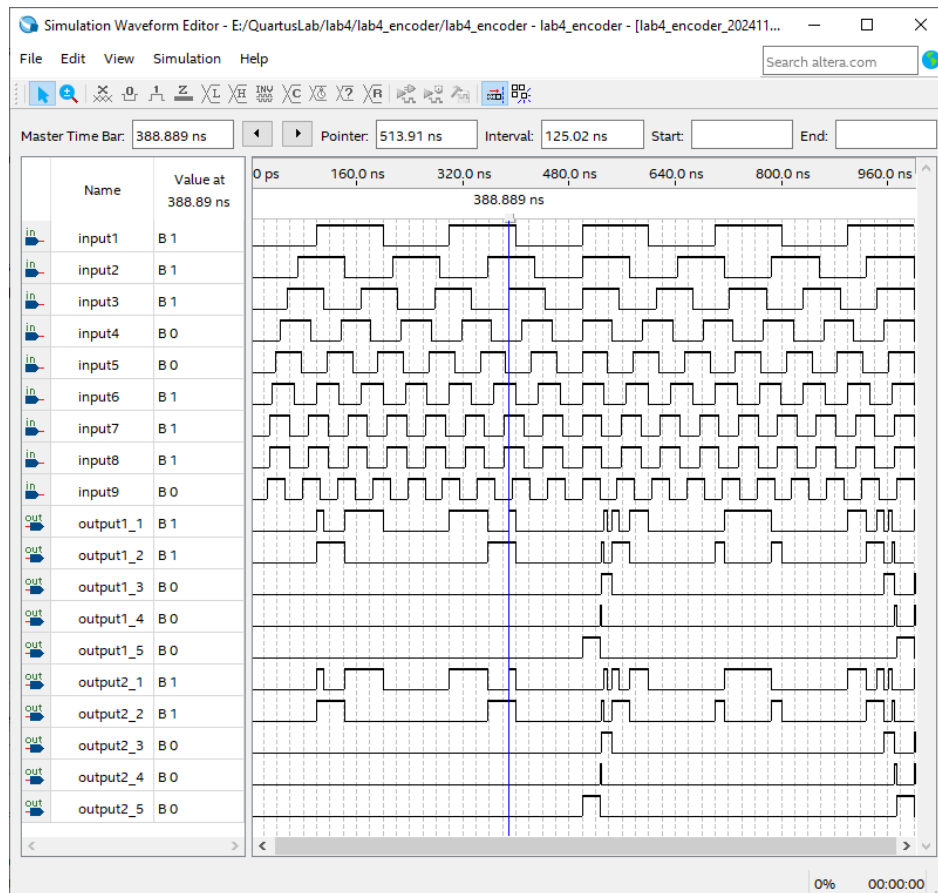


Таблица истинности:

Входы (инвертированные)	Выходы
A0 = 0, остальные 1	00000
A1 = 0, остальные 1	00001
A2 = 0, остальные 1	00010
A3 = 0, остальные 1	00011
A4 = 0, остальные 1	00100
A5 = 0, остальные 1	00101
A6 = 0, остальные 1	00110
A7 = 0, остальные 1	00111
A8 = 0, остальные 1	01000
Все 1 (неактивное состояние)	10000

Вывод

В ходе данной работы мы познакомились с построением шифраторов, а также запрограммировали заданный шифратор на языках VHDL и SystemVerilog и проверили работу нашего кода с помощью составления схемы и запуска симуляции работы.